



Cet atelier est en cours de fabrication

Atelier électronique avec Arduino

-

Les feux tricolores



Pour continuer avec les lampes du premier atelier, on va faire un feu de circulation tricolore.

Trouve les 3 LED vert, orange et rouge.
Nous allons les connecter aux Pins 8, 9, 10.

Comment peux tu relier les composants ? Combien faut il de résistances ?

